

کد کنترل

485

A

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمکن) - سال ۱۴۰۰

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه

۹۹/۱۲/۱۵



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»

امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

رشته مهندسی برق - مخابرات - (کد ۲۳۰۲)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: - ریاضیات مهندسی - مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ - الکترومغناطیس - سیگنال‌ها و سیستم‌ها	۴۵	۱	۴۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق جاب، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات و قرار می‌شود.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤالات و پائین پاسخ‌نامه ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

-۱ اگر در بازه $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ تساوی $x - [x] - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \frac{n\pi}{\ell} x + b_n \sin \frac{n\pi}{\ell} x)$ برقرار باشد، حاصل

$$\frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \frac{n\pi}{4\ell} + b_n \sin \frac{n\pi}{4\ell})$$


$\frac{3}{2\pi}$ (۴)

$\frac{2}{3\pi}$ (۳)

$\frac{-2}{3\pi}$ (۲)

$\frac{-3}{2\pi}$ (۱)

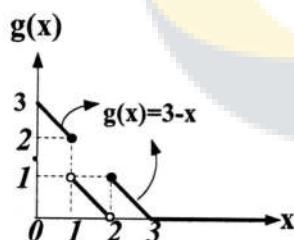-۲ با توجه به معادله انتگرالی $g(x) = \int_0^\infty h(t) \cos(xt) dt$ ، مقدار $h(\pi)$ کدام است؟



$\frac{2}{\pi^3}$ (۱)

$\frac{2}{\pi^3}$ (۲)

$\frac{4}{\pi^3}$ (۳)

$\frac{4}{\pi^3}$ (۴)

-۳ مقدار β در معادله دیفرانسیل $g''(t) + (\alpha + \beta t^\gamma)g(t) = 0$ ، چقدر باشد، تا اتحاد

$$g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{-\gamma i \pi x t} dt$$

$-\pi^\gamma$ (۴)

$-4\pi^\gamma$ (۳)

$2\pi^\gamma$ (۲)

2π (۱)

-۴ فرض کنید $J_{\frac{\alpha}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin x$ است. مقدار α کدام باشد، تا حاصل $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{J_{\frac{\alpha}{2}}(x)}{x^\alpha}$ یک عدد حقیقی ناصفر شود؟

(J نمایش تابع بسل است.)

۲ (۴)

$\frac{3}{2}$ (۳)

۱ (۲)

$\frac{1}{2}$ (۱)

-۵ اگر تابع گرین (Green) متناظر با جواب مسئله $G(x,t) = g(x,t)e^{-(x+t)}$ به صورت $\begin{cases} y'' + 2y + y = x \\ y(0) = y(1) = 0 \end{cases}$ باشد، $g(x,t)$ کدام است؟

$$\begin{cases} x & 0 \leq x \leq t \\ \frac{t(1-x)}{1-t} & t < x \leq 1 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} \frac{t(1-x)}{1-t} & 0 \leq x \leq t \\ x & t < x \leq 1 \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} t(1-x) & 0 \leq x \leq t \\ x & t < x \leq 1 \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} x & 0 \leq x \leq t \\ t(1-x) & t < x \leq 1 \end{cases} \quad (4)$$

-۶ مسئله انتقال حرارت در حالت پایدار (مانا) روی یک صفحه رسانای نیم‌دایره‌ای شکل به مرکز مبدأ مختصات و شعاع $a > 0$ به صورت $\nabla^2 u(r, \theta) = 0$ ، $u(r, \pi) = 0$ و $u(a, \theta) = T$ باشند.

مقدار دمای صفحه در نقطه $(\frac{a}{2}, \frac{\pi}{2})$ ، کدام است؟

$$\frac{T}{2\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^4} \quad (2)$$

$$\frac{2T}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^4} \quad (1)$$

$$\frac{T}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^4} \quad (4)$$

$$\frac{T}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^4} \quad (3)$$

-۷ جواب معادله دیفرانسیل زیر با شرایط اولیه داده شده، کدام است؟

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 w(x,t)}{\partial x \partial t} + \frac{\partial w(x,t)}{\partial x} + \sin t = 0, & x > 0, t > 0 \\ w(0, t) = 0, \quad t \geq 0 \\ w(x, 0) = x, \quad x \geq 0 \end{cases}$$

$$\frac{1}{2}(e^{-t} + \cos t + \sin t)x \quad (2)$$

$$\frac{1}{2}(2e^{-t} + 2\cos t - \sin t)x \quad (1)$$

$$\frac{1}{2}(e^{-t} + \cos t - \sin t)x \quad (4)$$

$$\frac{1}{2}(2e^{-t} + 2\cos t + \sin t)x \quad (3)$$

-۸ حاصل $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x dx}{x(x^2+1)}$ کدام است؟

$\pi(2 + e^{-1})$ (۱)

$\pi(1 + e^{-1})$ (۲)

$\pi(2 - e^{-1})$ (۳)

$\pi(1 - e^{-1})$ (۴)

-۹ با استفاده از اتحاد $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}(1+i)^n$ ، حاصل $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$ است؟
 $i+1$ (۱) $i-1$ (۲) $1-i$ (۳) i (۴)

-۱۰ مانده تابع $f(z) = \frac{z^{-\frac{1}{2}}}{z^2 - 2z \cosh 1 + 1}$ در دیسک $|z| < 1/\sqrt{2}$ حول نقطه $z = 0$ ، کدام است؟

$\frac{e^{-\frac{1}{2}} - e^{\frac{1}{2}}}{2 \sinh 1}$ (۱)


$\frac{e^{\frac{1}{2}} - e^{-\frac{1}{2}}}{2 \sinh 1}$ (۲)

$\frac{-1}{2e^{\frac{1}{2}} \sinh 1}$ (۳)


$\frac{-1}{2e^{\frac{1}{2}} \sinh 1}$ (۴)

-۱۱ در مدار زیر همه مقاومت‌ها برابر 10Ω هستند، ولتاژ V_{AG} کدام است؟


(۱) 0°
 (۲) -60°
 (۳) -45°
 (۴) -120°

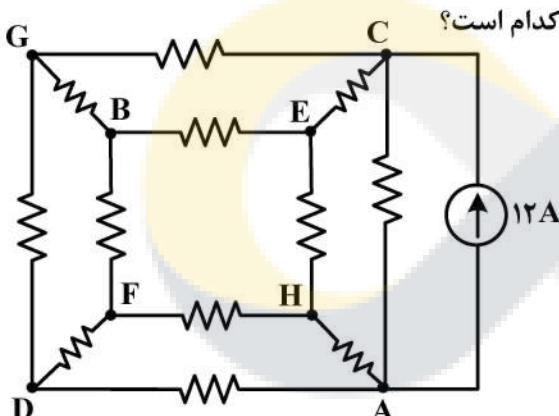

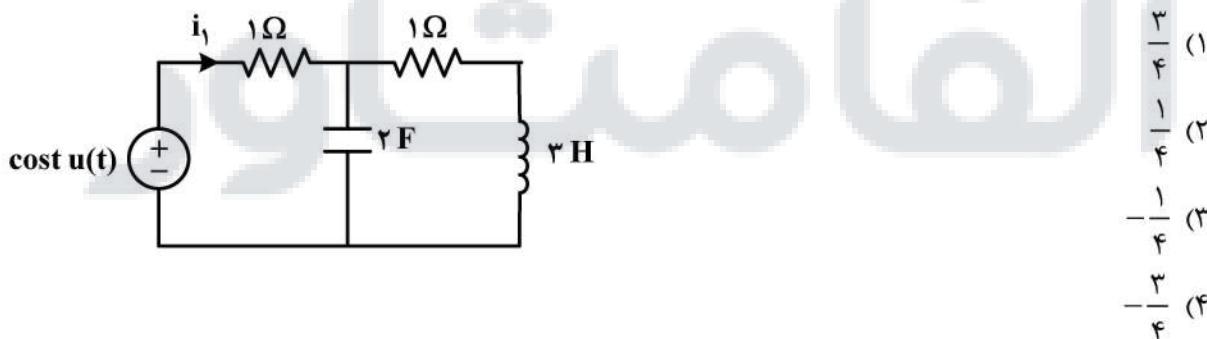
-۱۲ در مدار زیر $i''(0^+)$ کدام است؟ (مدار در $t < 0$ در حالت صفر است).



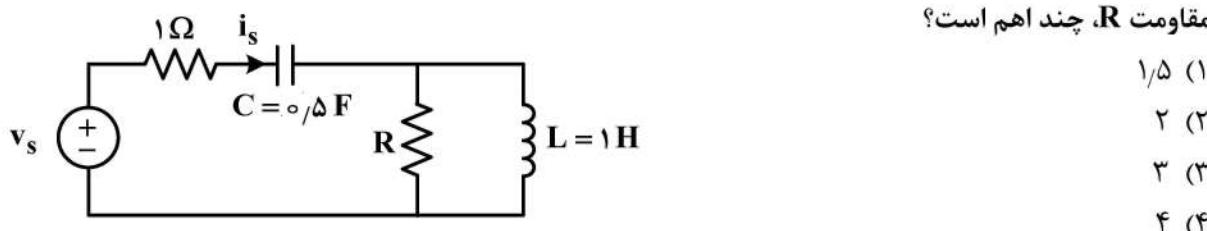
-۱۳ در مدار زیر، با اعمال ولتاژ ضربه $v_s = 2\delta(t)$ ، ولتاژ خازن به اندازه یک ولت به صورت آنی افزایش پیدا می‌کند. مقاومت R چند اهم است؟



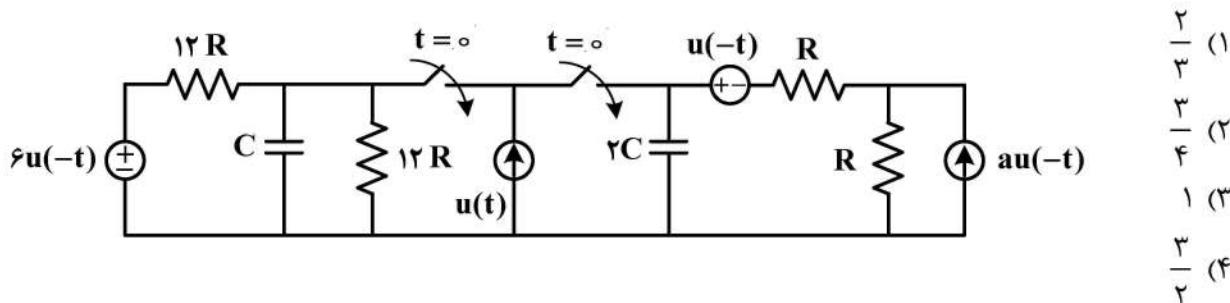
-۱۴ مقدار a در مدار زیر چقدر باشد تا در $t > 0$ ولتاژ دو سر خازن‌ها ثابت بماند؟ ($R_a = 2$)



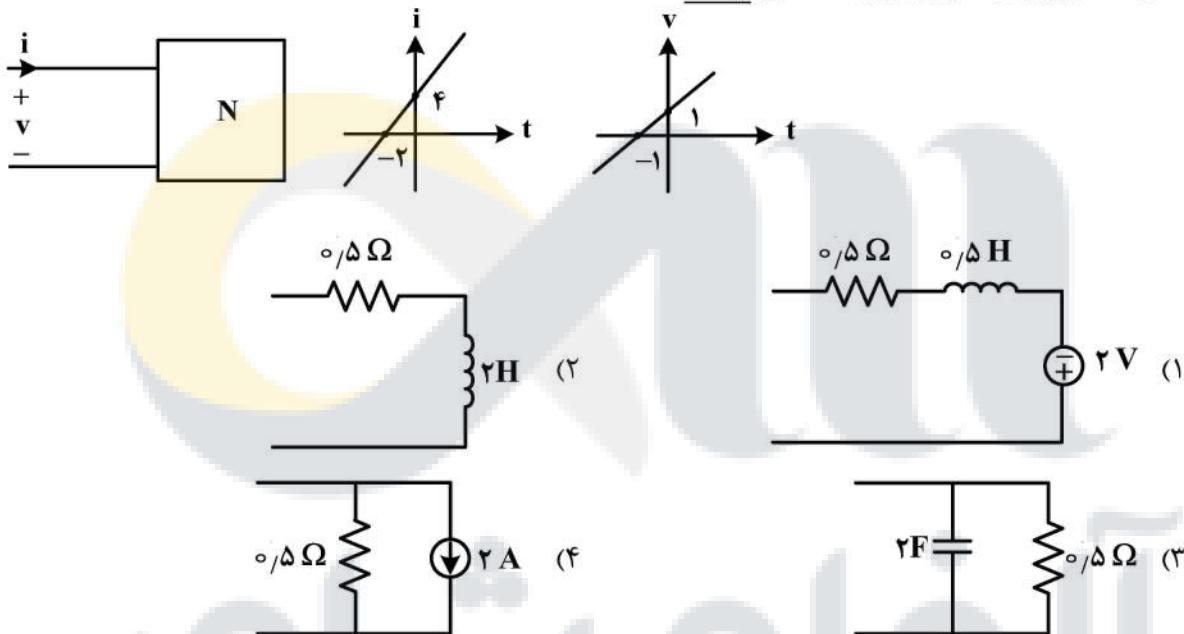
-۱۵ تغییرات ولتاژ و جریان در یک قطبی N بر حسب زمان به صورت زیر داده شده است. کدام یک از گزینه‌های زیر مدل مناسبی برای معرفی این یک قطبی نیست؟



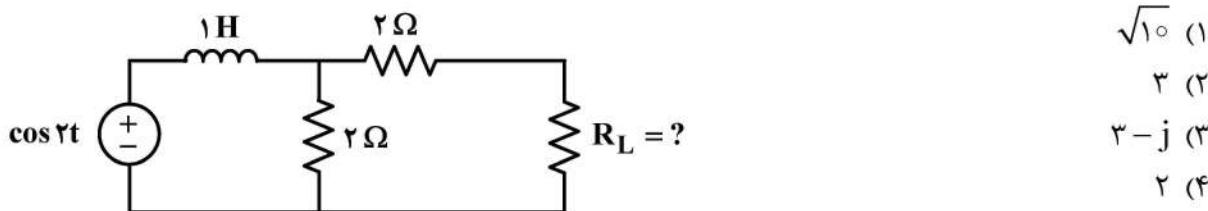
-۱۶ در مدار زیر اندازه مقاومت R_L چند اهم باشد تا ماکریمم توان متوسط به بار R_L انتقال یابد؟



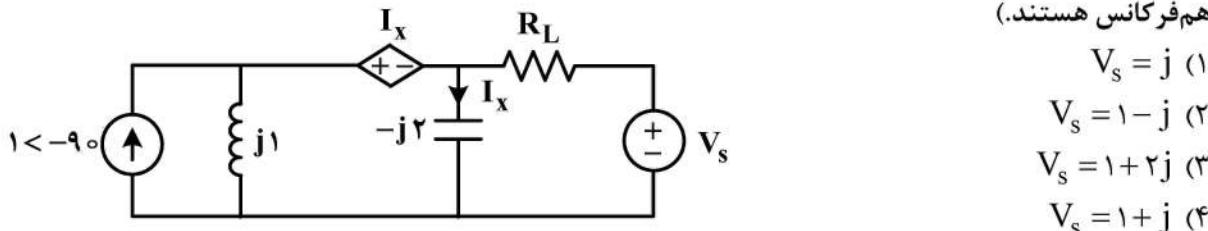-۱۷ در مدار زیر فازور ولتاژ V_s چقدر باشد تا توان متوسط در R_L برابر صفر شود؟ (دو منبع مستقل سینوسی، هم فرکانس هستند).



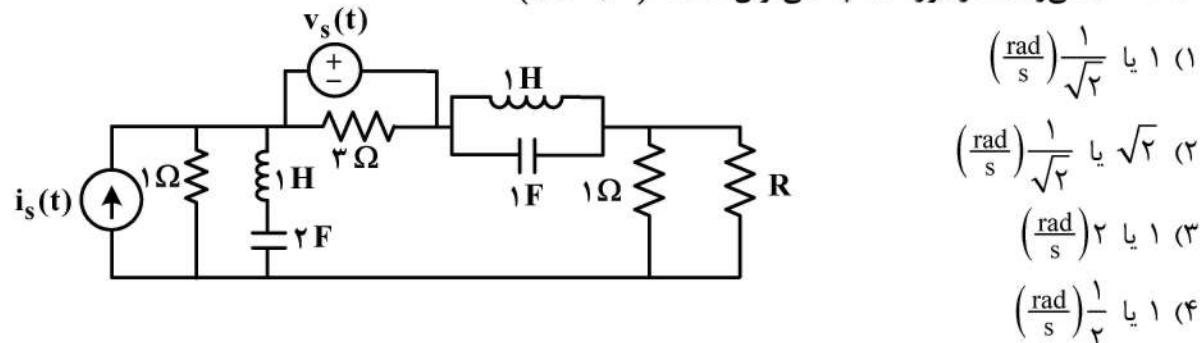- ۱۸ مدار زیر در حالت دائمی است. اگر $i_s(t) = a \cos \omega t$ باشد (ω نامعلوم است)، آنگاه توان متوسط در مقاومت R برابر $P = 1W$ است، و اگر $i_s(t) = a \cos \omega t$ و $v_s(t) = 2b$ باشد، آنگاه توان این مقاومت به $(\omega \neq 0, \infty)$ می‌رسد. در مورد ω چه می‌توان گفت؟ $P = 4W$



- ۱۹ اگر پاسخ حالت صفر به ورودی ضربه واحد یک مدار برابر $V_0(t) = (4e^{-2t} - e^{-0/\Delta t})u(t)$ باشد، پاسخ حالت صفر به ورودی شیب $(r(t) = tu(t))$ این مدار کدام است؟


$$V_0(t) = (3 - 4e^{-2t} + e^{-0/\Delta t})u(t) \quad (۱)$$

$$V_0(t) = (e^{-2t} - 4e^{-0/\Delta t})u(t-1) \quad (۲)$$


$$V_0(t) = (e^{-2t} - 4e^{-0/\Delta t})u(t) \quad (۳)$$

$$V_0(t) = (3 + e^{-2t} - 4e^{-0/\Delta t})u(t) \quad (۴)$$

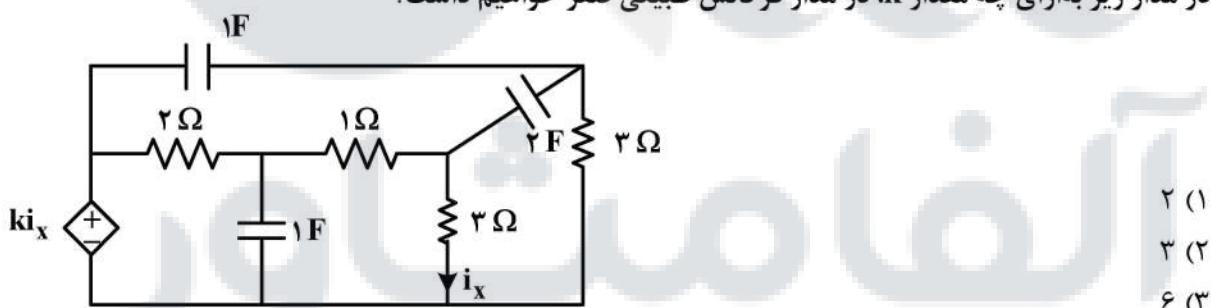- ۲۰ در مدار زیر به ازای چه مقدار k . در مدار فرکانس طبیعی صفر خواهیم داشت؟



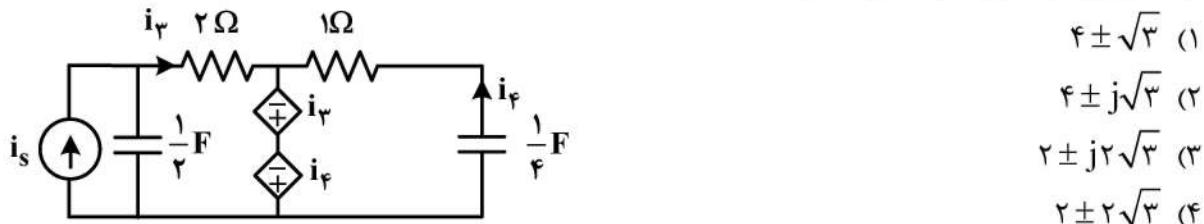- ۲۱ (۴) چون کاتست خازنی و حلقة سلفی نداریم، غیرممکن است.
در مدار زیر، فرکانس‌های طبیعی کدام است؟



- ۲۲- کدام گزینه نمی‌تواند ماتریس امپدانس مش یک مدار پسیو مت Shank از R, C, L باشد (در روش مش و با در نظر گرفتن همه مشها)?


$$Z = \begin{pmatrix} s+1 & -1 & -s \\ -1 & \frac{s^2+s+1}{s} & \frac{1-s}{s} \\ -s & \frac{-s^2+1}{s} & \frac{2s^2+1}{s} \end{pmatrix} \quad (2)$$

$$Z = \begin{pmatrix} \frac{s^3+2s+1}{s} & -1 & -\frac{s^3+2s}{s} \\ -\frac{1}{s} & \frac{1+s}{s} & -1 \\ -\frac{s^3+2s}{s} & -1 & \frac{s^3+3s}{s} \end{pmatrix} \quad (1)$$

$$Z = \begin{pmatrix} 2s & -2s & 0 \\ -2s & 3s & -s \\ 0 & -s & s \end{pmatrix} \quad (4)$$

$$Z = \begin{pmatrix} \frac{s^2+2}{s} & -s & -\frac{2}{s} \\ -s & s+1 & -1 \\ -\frac{2}{s} & -1 & \frac{2+s}{s} \end{pmatrix} \quad (3)$$

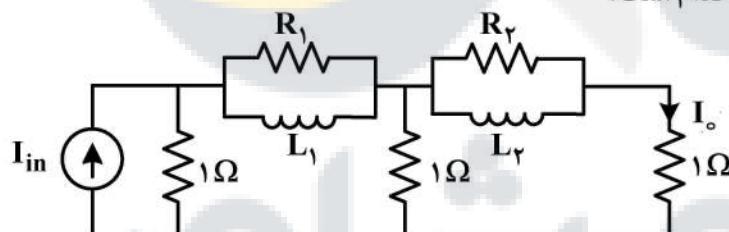- ۲۳- تابع شبکه بهره جریان مداری به صورت $\frac{I_o}{I_{in}} = \frac{s^2 + \frac{3}{2}s + \frac{1}{2}}{As^2 + Bs + C}$ است. با فرض آن که $R_1 R_2 = 1$ باشد، آن‌گاه مقدار C و همین‌طور حاصل ضرب $L_1 L_2$ ، کدام است؟




$$L_1 L_2 = 1, C = \frac{3}{2} \quad (1)$$

$$L_1 L_2 = \frac{1}{2}, C = \frac{3}{2} \quad (2)$$

$$L_1 L_2 = 1, C = \frac{3}{2} \quad (3)$$

$$L_1 L_2 = 2, C = \frac{3}{2} \quad (4)$$

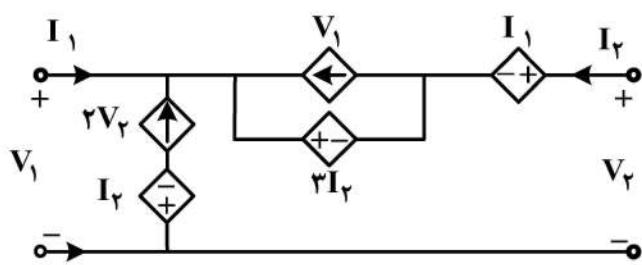- ۲۴- ماتریس پارامترهای هایبرید H دوقطبی زیر، کدام است؟ (راهنمایی: $I_1 = I_o$)




$$\begin{bmatrix} +4 & -5 \\ -2 & +2 \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} -4 & +5 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$\begin{bmatrix} -4 & -5 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} +4 & -5 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \quad (4)$$

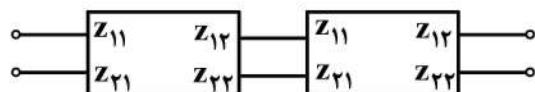- ۲۵ در مدار زیر، دو شبکه دوقطبی کاملاً مشابه (که ماتریس امپدانس Z آن معلوم است) به طور متواالی به یکدیگر متصل شده‌اند، اگر ماتریس Z دوقطبی کلی باشد، $Z_{\text{کدام}} = ?$




$$\frac{Z_{12}^2}{Z_{11} + Z_{22}} \quad (1)$$

$$\frac{Z_{11} + Z_{22}}{Z_{12}^2} \quad (2)$$

$$\frac{Z_{11}(Z_{11} + Z_{22}) - Z_{12}Z_{21}}{Z_{11} + Z_{22}} \quad (3)$$

$$\frac{Z_{21}Z_{12} - Z_{11}Z_{22}}{Z_{11} + Z_{22}} \quad (4)$$

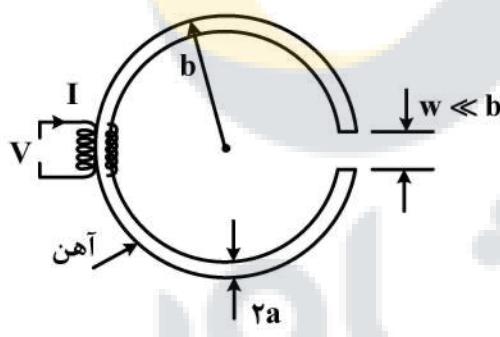- ۲۶ یک آهنربای الکتریکی با جریان ثابت I و N دور سیم‌پیچ روی هسته آهنی با شعاع b و فاصله هوایی w مفروض است. سطح مقطع هسته آهنی دایره‌ای به شعاع a است و نفوذپذیری آهن μ خیلی زیاد فرض می‌شود. برای سیم‌پیچ از سیمی به شعاع r و ضریب مقاومت ρ استفاده شده است. با فرض $1 \gg a/r$ و $1 \gg b/a$ و تغذیه با ولتاژ V ، ثابت زمانی پاسخ جریان سیم‌پیچ را وقتی V ناگهانی تغییر سریع می‌کند، چند ثانیه است؟




$$\tau = \frac{N\mu_0 \mu a \pi r^2}{\rho(2\pi b \mu_0 + \mu w)} \quad (1)$$

$$\tau = \frac{N\mu_0 \mu a \pi r^2}{4\rho(2\pi b \mu_0 + \mu w)} \quad (2)$$

$$\tau = \frac{N\mu_0 \mu a \pi r^2}{2\rho(2\pi b \mu_0 + \mu w)} \quad (3)$$

$$\tau = \frac{2N\mu_0 \mu a \pi r^2}{\rho(2\pi b \mu_0 + \mu w)} \quad (4)$$

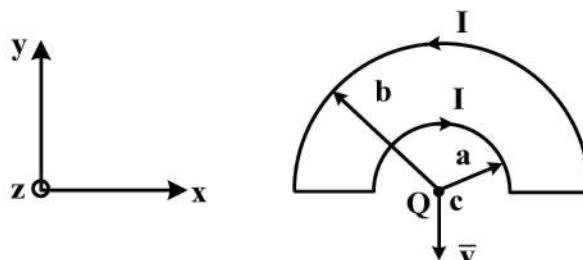- ۲۷ دو نیم دایره با مرکز مشترک در نقطه C به ترتیب دارای شعاع‌های a و b مطابق شکل زیر بر روی صفحه $z=0$ قرار گرفته‌اند. دو خط مستقیم افقی در امتداد قطر مشترک آن‌ها را به یکدیگر متصل ساخته است. بار Q در نقطه C با سرعت v به سمت $\bar{v} = -vay$ پایین در امتداد محور y در حالت حرکت است. نیروی وارد بر بار Q چند نیوتون است؟




$$F_x = \frac{\mu_0 I Q v}{2ab} (b-a) \quad (1)$$

$$F_x = \frac{\mu_0 I Q v}{4ab} (b-a) \quad (2)$$

$$F_x = \frac{\mu_0 I Q v}{4ab} (a-b) \quad (3)$$

$$F_x = \frac{\mu_0 I Q v}{2ab} (a-b) \quad (4)$$

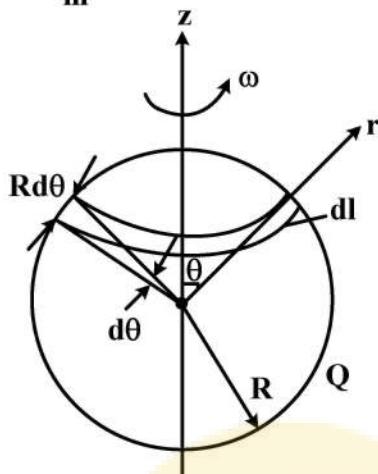- ۲۸- پوسته کروی هادی به شعاع R ، با بار ثابت Q به طور یکنواخت توزیع شده است. کره با سرعت زاویه‌ای $\omega = \omega_0$ حول محور Z ها چرخانیده می‌شود. میدان مغناطیسی \bar{B} در مرکز کره بر حسب ولتاژ پوسته کروی (V) چند $\frac{Wb}{m^2}$ است؟



$$B_z = \frac{2}{3} \epsilon_0 \mu_0 \omega V \quad (1)$$

$$B_z = \frac{4}{3} \epsilon_0 \mu_0 \omega V \quad (2)$$

$$B_z = \frac{2}{6} \epsilon_0 \mu_0 \omega V \quad (3)$$

$$B_z = \frac{1}{6} \epsilon_0 \mu_0 \omega V \quad (4)$$

- ۲۹- نوار دایروی با شعاع داخلی a^m و شعاع خارجی b^m دارای چگالی بار سطحی $\sigma = \frac{\alpha}{\rho}$ است. نوار به مرکز مبدأ مختصات و بر روی صفحه $z = 0$ قرار گرفته است. اگر $b = d = \sqrt{2}a$ باشد، شدت میدان الکتریکی روی محور z


در نقطه d چند $\frac{V}{m}$ است؟

$$\bar{E} = \frac{\alpha}{2\epsilon_0 a} \left[\frac{1}{\sqrt{6}} - \frac{1}{2} \right] \bar{a}_z \quad (1)$$

$$\bar{E} = \frac{\alpha}{2\epsilon_0 a} \left[\frac{1}{2} - \sqrt{2} \right] \bar{a}_z \quad (2)$$

$$\bar{E} = \frac{\alpha}{2\epsilon_0 a} \left[\frac{1}{2} + \sqrt{2} \right] \bar{a}_z \quad (3)$$
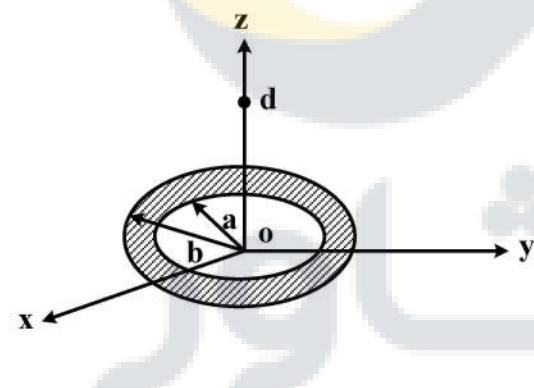
$$\bar{E} = \frac{\alpha}{2\epsilon_0 a} \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{6}} \right] \bar{a}_z \quad (4)$$



- ۳۰- یک کره فلزی به شعاع a را به طور هم مرکز داخل یک پوسته کروی عایق به شعاع داخلی $2a$ و شعاع خارجی $3a$ قرار می‌دهیم. اگر ضریب دی الکتریک نسبی پوسته بسیار بالا باشد، ظرفیت کره فلزی نسبت به شرایطی که کره عایق وجود نداشته باشد، تقریباً چند برابر می‌شود؟


(۱) ۱/۲

(۲) ۲

(۳) ۱/۵

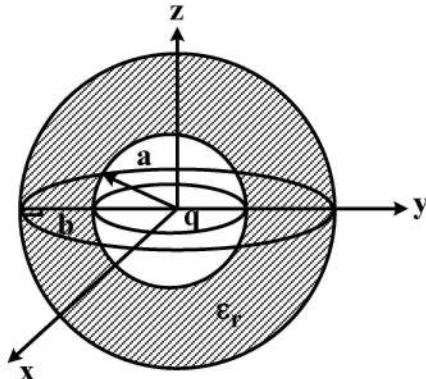(۴) ۳

- ۳۱- مطابق شکل زیر فضای $b < r < a$ در مختصات کروی از ماده‌ای با ϵ_r پر شده است و بار q در مبدأ قرار دارد. اگر بخواهیم میدان الکتریکی در این ناحیه از فضا با دور شدن از مبدأ به صورت خطی (متناسب با r) افزایش یابد، ϵ_r با کدام مورد باید متناسب باشد؟



- (۱) $\frac{1}{r}$
 (۲) $\frac{1}{r^3}$
 (۳) $\frac{1}{r^2}$
 (۴) $\frac{1}{r^4}$

- ۳۲- کابل بینهایت طویل هم محور به شعاع داخلی a و خارجی b روی محور z قرار دارد. اگر ضریب دی الکتریک کابل $\epsilon = 2\epsilon_0 e^{-2|z|}$ باشد، ظرفیت خازن تشكیل شده توسط این کابل چقدر است؟

$$\frac{3\pi\epsilon_0}{\ln \frac{b}{a}} \quad (۲)$$

$$\frac{6\pi\epsilon_0}{\ln \frac{b}{a}} \quad (۴)$$

$$\frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \frac{b}{a}} \quad (۱)$$

$$\frac{4\pi\epsilon_0}{\ln \frac{b}{a}} \quad (۳)$$

- ۳۳- پوسته استوانه‌ای نازک به طول ℓ و شعاع a با فرض $a \gg \ell$ بار الکتریکی با چگالی σ را روی پوسته خود دارد. این پوسته با سرعت زاویه‌ای $\omega = kt$ در حال حرکت است. k مقداری ثابت و حرکت در حول محور استوانه خواهد بود. انرژی الکتریکی ذخیره شده داخل استوانه کدام است؟



$$\frac{\pi\epsilon_0\mu_0\sigma^2 k^2 a^6 \ell}{16} \quad (۱)$$


$$\frac{2\pi\epsilon_0\mu_0\sigma^2 k^2 a^3 \ell}{18} \quad (۲)$$

$$\frac{4\pi\epsilon_0\mu_0\sigma^2 k^2 a^6 \ell}{14} \quad (۳)$$

$$\frac{6\pi\epsilon_0\mu_0\sigma^2 k^2 a^6 \ell}{16} \quad (۴)$$

- ۳۴ - در شکل زیر ناحیه $x < 1$ با عایق ناهمگن با گذردهی (Permittivity) $\epsilon(x) = \epsilon_0(2+x)(\frac{F}{m})$ پرشده است و $V(x=+1) = \ln(3)V$ و $V(x=-1) = V$ در این ناحیه کدام است؟

$$\frac{-\ln(3)}{x+2} \quad (1)$$

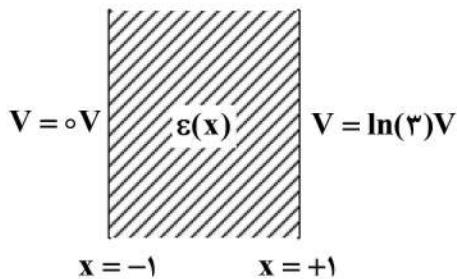


$$\frac{-\ln(3)}{x+1} \quad (2)$$

$$\frac{-1}{x+1} \quad (3)$$

$$\frac{-1}{x+2} \quad (4)$$

- ۳۵ - استوانه‌ای به شعاع a که محور آن روی محور z قرار دارد، با ماده‌ای با رسانندگی (Conductivity) σ و گذردهی (Permittivity) ϵ خلا ϵ_0 پرشده و چگالی جریان الکتریکی در آن

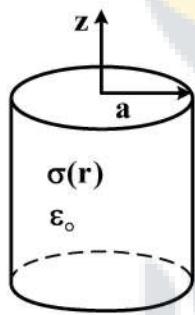است. مقدار شار الکتریکی که از سطح مقطع استوانه در جهت \hat{z} می‌گذرد، چند کولن است؟



$$\frac{2\pi a^2 \epsilon_0 J_0}{2\sigma} \quad (1)$$

$$\frac{\pi a^2 \epsilon_0 J_0}{2\sigma} \quad (2)$$

$$\frac{\pi a^2 \epsilon_0 J_0}{\sigma_0} \quad (3)$$

$$\frac{4\pi a^2 \epsilon_0 J_0}{\sigma_0} \quad (4)$$

- ۳۶ - رابطه ورودی $y(n)$ یک سیستم با خروجی $[n] y$ آن، به صورت زیر است.

$$y[n] = ny[n-1] + x(n)$$

گزینه صحیح در مورد این سیستم کدام است؟



- ۲) پایدار و معکوس‌ناپذیر است.
- ۱) ناپایدار و معکوس‌پذیر است.
- ۴) ناپایدار و معکوس‌پذیر است.
- ۳) پایدار و معکوس‌پذیر است.

- ۳۷ - فرض کنید S یک سیستم معکوس‌پذیر و T معکوس آن باشد. در مورد S و T گزینه صحیح کدام است؟

- ۲) اگر S علی باشد، T نیز علی است.
- ۱) اگر S پایدار باشد، T نیز پایدار است.
- ۴) همه موارد
- ۳) گر S بدون حافظه باشد، T نیز بدون حافظه است.

- ۳۸- در یک سیستم خطی تغییر ناپذیر با زمان علی پاسخ سیستم به ورودی $y(n)$ است (شکل ۲).

اگر $[h[n]$ پاسخ صربه این سیستم باشد، مقدار $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h(k)|^2$ کدام است؟

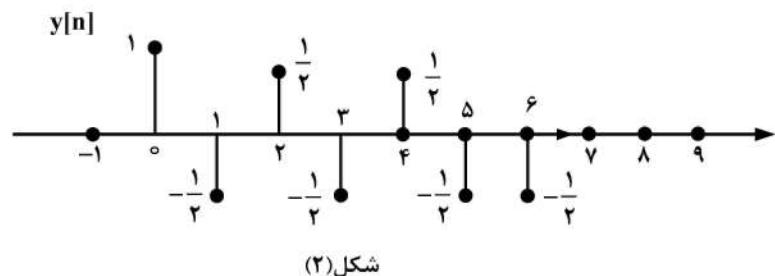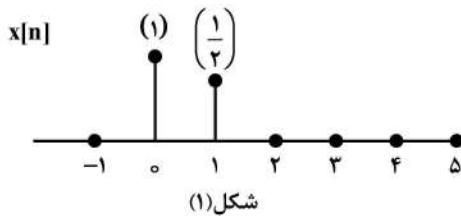

۶ (۲)

$$\frac{23}{2} (4)$$

۳ (۱)

$$\frac{19}{2} (3)$$

- ۳۹- مقدار $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - 2n\pi)$ برابر با کدام است؟

$$\frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{jn\frac{\pi}{2}t} (1)$$

$$\sum_{n=\infty}^{\infty} e^{jn\frac{\pi}{2}t} (2)$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{jnt} (3)$$

$$\frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{jnt} (4)$$

- ۴۰- سیگнал زمان پیوسته متناوب با پریود T و ضرایب فوریه a_k است. اگر ضرایب سیگنال

b_k را، $y(t) = x(t) - x(3t)$ بنامیم، در مورد آن گزینه صحیح کدام است؟

$$b_3 = a_3 - a_1, \quad b_1 = a_1 - a_3 \quad (2)$$

$$b_3 = a_3 - a_1, \quad b_1 = a_1 \quad (1)$$

$$b_3 = a_3 - a_1, \quad b_1 = a_1 \quad (4)$$

$$b_3 = a_3, \quad b_1 = a_1 \quad (3)$$

- ۴۱- پاسخ فرکانس یک سیستم LTI زمان گسسته به صورت $H(e^{j\omega}) = \frac{e^{-10}e^{-j\omega}}{6\cos(\omega) - 10}$ است. کدام گزینه در مورد سیستم صادق است؟

۲) غیرعلی و وارون پذیر

۱) علی و وارون پذیر

۴) علی و وارون ناپذیر

۳) غیرعلی و وارون ناپذیر

۴۲- ناحیه همگرایی تبدیل لاپلاس سیگنال $x(t) = \left[\frac{d^r}{dt^r} (te^{-rt} u(t)) \right] * e^{-rt} - e^{-rt} u(t)$ کدام است؟ *

نماد کانولوشن است

- (۱) $-4 < \text{Re}[s] < 4$
 (۲) $-3 < \text{Re}[s] < 2$
 (۳) $-3 < \text{Re}[s] < 4$
 (۴) $-2 < \text{Re}[s] < 2$

۴۳- تابع تبدیل یک سیستم خطی تغییرناپذیر با زمان و علی به صورت $H(s) = \frac{s^r + 5s + 6}{(s+1)^2}$ است. اگر $y(t)$ پاسخ این سیستم به ورودی $x(t) = e^{rt} u(t)$ باشد، مقدار r کدام است؟

- (۱) ۰
 (۲) ۱
 (۳) $\frac{3}{2}$
 (۴) ۲

۴۴- تابع تبدیل یک سیستم خطی تغییرناپذیر با زمان و علی به صورت $H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$ است. اگر ورودی این سیستم سیگنال $x(n) = n^{n+1} u(n)$ باشد و خروجی آن را با $y[n]$ نمایش دهیم، مقدار n کدام است؟

- کدام است؟
 (۱) $-\frac{3}{2}$
 (۲) $-\frac{1}{8}$
 (۳) $\frac{1}{8}$
 (۴) $\frac{3}{2}$

۴۵- سیستم LTI زمان گستته با پاسخ ضربه $h(n) = \delta[n] - \frac{\sin(\frac{n\pi}{3})}{\pi n}$ ، فیلتر ایدئال با کدام مشخصات است؟

- (۱) میان‌گذر ایدئال با فرکانس‌های قطع $\frac{6\pi}{8}, \frac{3\pi}{8}$
 (۲) میان‌گذر ایدئال با فرکانس‌های قطع $\frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{3}$
 (۳) بالاگذر ایدئال با فرکانس‌های قطع $\frac{\pi}{3}$
 (۴) بالاگذر ایدئال با فرکانس‌های قطع $\frac{2\pi}{3}$





